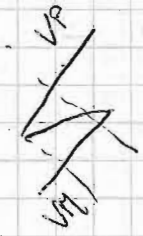


PROVA 17 MARZO 2008



1)

a) Oscillatore a ponte di Wien.

Usata su V^+ , più pulita perché all'uscita del filtro.

b) -metodo-

$$f = \frac{1}{2\pi RC} \quad \text{freq. osc. Wien}$$

$$T = 2\pi RC = 10 \cdot 10^{-6} = 10 \mu\text{s}$$

TRAN 10 n 50.02 m 50 m 1 n

d) $R_B = 2R_A$ (non dovere essere $R_B > 2R_A$?
Ma così Spice non converge).

e) Filtro:

$$H(s) = \frac{sRC}{s^2R^2C^2 + 3sRC + 1}$$

$$H(j\omega) = \frac{j2\pi f_0 RC}{-4\pi^2 f_0^2 R^2 C^2 + 3j2\pi f_0 RC + 1}$$

$$H(\omega_0) = \frac{j\omega_0 RC}{-\omega_0^2 R^2 C^2 + 3j\omega_0 RC + 1}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{RC} \Rightarrow H(\omega_0) = \frac{j}{-1 + j3 + 1} \Rightarrow$$

$$|H(\omega_0)| = \frac{1}{3}$$


$$K(x_1) H(\omega_0) = 1$$

$$K(x_1) = 3$$

$$K(x_1) = \frac{V_1}{x_1} = \frac{1}{x_1} \left(1 + \frac{R_B}{R_A} \right) x_1 = 3$$

Questa non è una risposta sufficiente per il punto 1.e)
Risposta giusta ???

c)

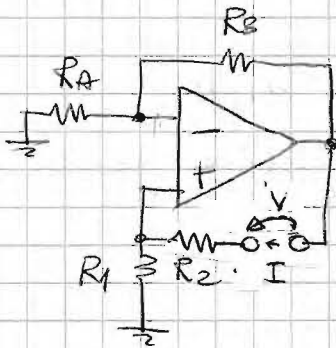


d) SAT+ : $V = I(R_1 + R_2) - V_{um}$, $I = \frac{V + V_{um}}{R_1 + R_2}$
 SAT- : $V = I(R_1 + R_2) + V_{um}$, $I = \frac{V - V_{um}}{R_1 + R_2}$

b) HQ! $V = I(R_1 + R_2) - \left(1 + \frac{R_B}{R_A} \right) V^+ =$
 $= I(R_1 + R_2) - \left(1 + \frac{R_B}{R_A} \right) (R_1 I) =$
 $= I \left(R_1 + R_2 - R_1 - \frac{R_B}{R_A} R_1 \right) =$
 $= I \left(R_2 - \frac{R_B}{R_A} R_1 \right) \Rightarrow$

$$I = \frac{V}{R_2 - \frac{R_B}{R_A} R_1} \Rightarrow R_2 - \frac{R_B}{R_A} R_1 < 0 \Rightarrow$$

$$R_2 < \frac{R_B}{R_A} R_1 = 2k$$

$$R_2 < 2k$$

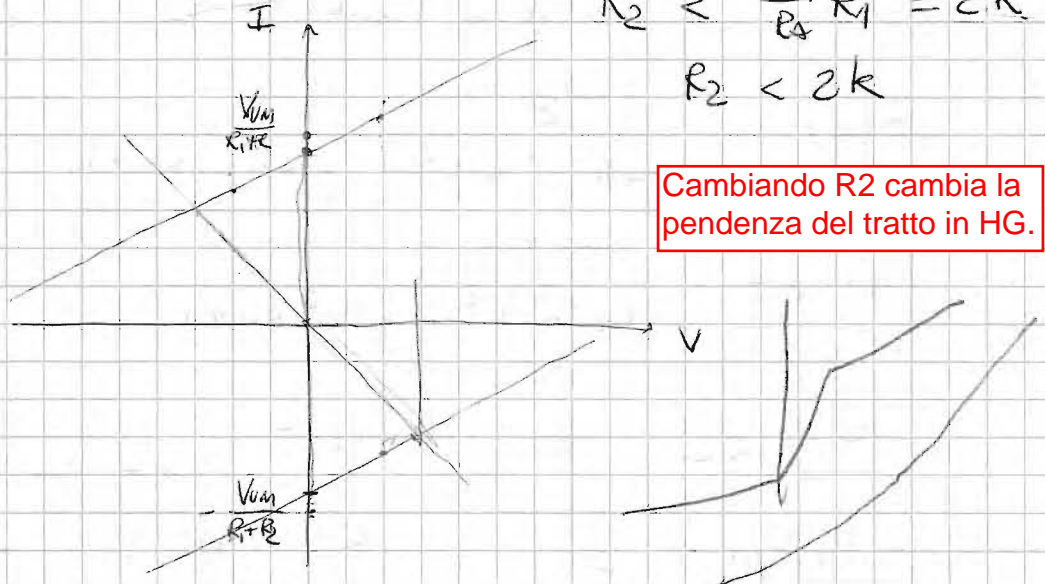

Cambiando R2 cambia la pendenza del tratto in HG.